

md-Shaheen Ahsan  
1621826042

Truth Table to a combinational circuit

Input Reference	A B e	F	minterm	maxterm
0	0 0 0	0	$A'B'e'$	$A+B+e$
1	0 0 1	1	$A'B'e$	$A+B+e'$
2	0 1 0	1	$A'B'e'$	$A+B'+e$
3	0 1 1	0	$A'B'e$	$A+B'+e'$
4	1 0 0	0	$AB'e'$	$A'+B+e$
5	1 0 1	0	$AB'e$	$A'+B+e'$
6	1 1 0	1	$ABe'$	$A'+B'+e$
7	1 1 1	0	$ABe$	$A'+B'+e'$

Md. Shaheen Absan

1621820012 SAd

Table: 2

1st Canonical form

$F = \sum (1, 2, 6) \rightarrow$  Shorthand Notation

$$= A'B'e + A'Be' + ABc'$$

$$(A'B'e')$$

$$= (A')' + (B')' + (e')'$$

$$= A + B + e$$

$$= (A+B+e)(A'+B'+e')$$

2nd Canonical Form

$$F = \prod (0, 3, 4, 5, 7)$$

$$= (A+B+e) \cdot (A+B'+e') \cdot (A'+B+e) \cdot (A'+B'+e') \cdot (A+B'+e')$$

1621826342 Md. Shahen Ahsan

Q6

Input	A B C	F	Minterm	Maxterm
0	0 0 0	0	$x'y'z'$	$x+y+z$
1	0 0 1	1	$x'y'z$	$x+y+z'$
2	0 1 0	1	$x'yz'$	$x+y'+z$
3	0 1 1	0	$x'yz$	$x+y'+z'$
4	1 0 0	0	$xy'z'$	$x'+y+z$
5	1 0 1	0	$xy'z$	$x'+y+z'$
6	1 1 0	1	$xyz'$	$x'+y'+z$
7	1 1 1	0	$xyz$	$x+y+z$

### Discussion

Today's lab we learnt Maxterm, minterm, canonical form to represent boolean functions where minterms corresponding to a 1 on the truth table are added together.